

# 计算机组成原理实验 实验报告



实验题目：Lab3 单周期CPU

学生姓名：王章瀚

学生学号：PB18111697

完成日期：2020 年 5 月 13 日

计算机实验教学中心制

2019年09月

# 1 实验题目

Lab3 单周期CPU

# 2 实验目的

1. 理解计算机硬件的基本组成、结构和工作原理；
2. 掌握数字系统的设计和调试方法；
3. 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法。

# 3 实验平台

Vivado

# 4 实验过程

实验过程主要分为单周期CPU的设计和DBU的设计. 下面分块讲解二者.

## 4.1 单周期CPU

### 4.1.1 基本过程

单周期CPU的部分中, ALU, 寄存器堆, 数据存储器, 指令存储器等结构单元都已经在前面的实验中完成, 这里可以直接调用, 因此不再赘述这几个元件的相关实现.

这里需要讲解的部分有: 数据通路, 状态转换, 控制单元及其他代码等.

### 4.1.2 数据通路

这里数据通路基本上按照老师的来完成的. 下图是老师给定的数据通路.



#### 4.1.4 代码讲解

##### 1. 数据通路代码

这里只展示CPU内部的数据通路, 传出去给DBU的数据通路就是对应传递即可, 没有什么特别的地方.

而CPU内部数据通路按照老师给出的数据通路进行连接, 其中值得注意的是, 由于存储器的地址应该为字地址, 传入地址的时候需要进行左移两位的操作. 代码如下:

```
1 // 指令存储器
2 dist_instruction_memory_256x32 instr_memory(.a(pc[9:2]), .spo(instr));
3 // 指令存储器 - 寄存器文件
4 //// 选择写寄存器
5 assign rf_write_register = reg_dst == 1'b0 ? instr[20:16] : instr[15:11];
6 // 寄存器文件
7 register_file register_file(.clk(clk), .rst(rst),
8                             .ra1(instr[25:21]), .rd1(rf_rd1),
9                             .ra2(instr[20:16]), .rd2(rf_rd2),
10                             .dbu_ra(dbu_mem_rf_addr[4:0]), .dbu_rd(dbu_rf_data),
11                             .wa(rf_write_register), .we(reg_write & dbu_run), .wd(rf_wd));
12 // 寄存器文件 - ALU
13 //// 带符号扩展后十六位
14 assign instr_imm = {{16{instr[15]}}}, instr[15:0]};
15 //// 选择alu_src
16 assign alu_b = (alu_src == 1'b0) ? rf_rd2 : instr_imm;
17 // ALU
18 ALU_ALU(.m(alu_op), .a(rf_rd1), .b(alu_b), .zf(alu_zero), .y(alu_y));
19 // ALU - 数据存储器
20 assign mem_addr = alu_y;
21 // 数据存储器
22 dist_memory_256x32 memory(.a(mem_addr >> 2), .d(rf_rd2), .dpra(dbu_mem_rf_addr), .clk(clk), .
23                             .we(mem_write & dbu_run), .spo(mem_rd), .dpo(dbu_mem_data));
24 assign rf_wd = mem_to_reg == 1'b0 ? alu_y : mem_rd;
25 // 控制单元
26 control_unit control_unit(.opcode(opcode), .funct(funct), .reg_dst(reg_dst),
27                             .reg_write(reg_write), .mem_read(mem_read), .mem_to_reg(mem_to_reg),
28                             .mem_write(mem_write), .alu_op(alu_op), .alu_src(alu_src));
```

##### 2. PC状态更新

这一部分的代码使得PC状态能够进行状态转移.

```
1 // PC的更新
2 wire [31:0] pc_plus4;
3 wire [27:0] instr25_0_sll2;
4 assign pc_plus4 = pc + 4;
5 assign instr25_0_sll2 = instr[25:0] << 2;
6 always @(*) begin
7     if(dbu_run == 1'b0) begin
8         pc_in = pc;
9     end
10    else begin
11        // 针对不同跳转指令作不同的PC处理
12        case(opcode)
13            BEQ_op: pc_in = alu_zero == 1'b1 ? pc + 4 + (instr_imm << 2) : pc + 4;
14            J_op: pc_in = {pc_plus4[31:28], instr25_0_sll2[27:0]};
15            default: pc_in = pc + 4;
```

```

16         endcase
17     end
18 end
19 always @(posedge clk, posedge rst) begin
20     if(rst) begin
21         pc <= 32'h0000_0000;
22     end
23     else begin
24         pc = pc_in;
25     end
26 end
27

```

### 3. 控制单元

这部分是CPU的控制单元的代码. 它完成了对整个CPU各个地方的使能等信号的控制.

这里主要就是针对每个指令进行解析, 判断各个指令需要使能哪些信号, 失能哪些信号. 代码如下.

```

1 module control_unit
2     #(
3         parameter ADD_op = 6'b000000,
4         parameter ADD_func = 6'b100000,
5         parameter ADDI_op = 6'b001000,
6         parameter LW_op = 6'b100011,
7         parameter SW_op = 6'b101011,
8         parameter BEQ_op = 6'b000100,
9         parameter J_op = 6'b000010,
10        parameter ALU_ADD = 3'b000,
11        parameter ALU_SUB = 3'b001,
12        parameter ALU_AND = 3'b010,
13        parameter ALU_OR = 3'b011,
14        parameter ALU_XOR = 3'b100
15    )
16    (
17        input [5:0] opcode,
18        input [5:0] funct,
19        output reg reg_dst, reg_write, mem_read, mem_to_reg, mem_write, alu_src,
20        output reg [2:0] alu_op
21    );
22
23    // 控制单元
24    always @(*) begin
25        {reg_dst, reg_write, mem_read, mem_to_reg, mem_write, alu_op, alu_src} = 9'h0_0000_0000;
26        case(opcode)
27            ADD_op: begin
28                case(funct)
29                    ADD_func: begin
30                        reg_dst = 1'b1; reg_write = 1'b1; alu_op = ALU_ADD;
31                    end
32                    default: {reg_dst, reg_write, mem_read, mem_to_reg, mem_write, alu_op,
33                        alu_src} = 9'h0_0000_0000;
34                endcase
35            end
36            ADDI_op: begin
37                alu_src = 1'b1; reg_write = 1'b1; alu_op = ALU_ADD;
38            end
39            LW_op: begin
40                alu_src = 1'b1;

```

```

40         mem_to_reg = 1'b1;
41         reg_write = 1'b1;
42         mem_read = 1'b1;
43         alu_op = ALU_ADD;
44     end
45     SW_op: begin
46         alu_src = 1'b1;
47         mem_write = 1'b1;
48         alu_op = ALU_ADD;
49     end
50     BEQ_op: alu_op = ALU_SUB;
51     default: {reg_dst, reg_write, mem_read, mem_to_reg, mem_write, alu_op, alu_src} =
52         9'h0_0000_0000;
53     endcase
54 end
55 endmodule
56

```

至此, 单周期CPU的代码讲解部分结束.

## 4.2 Debug Unit——DBU

为了便于整个CPU的debug, 需要有一个DBU用以查看各个阶段中的各个输出, 寄存器和存储器的内容等, 以此进行便捷的debug工作.

### 4.2.1 基本过程


这个DBU单元主要有数码管显示控制, LED显示控制, 开关和电键输入解析等构成. 其中维护了一个地址寄存器, 用以查看寄存器文件和数据存储器的存储信息(这个寄存器内容的修改通过上按键和下按键调节).

由于没有FPGA开发板, 数码管的显示控制无法进行有效调试, 这里暂不讨论, 但为了证明有做这一项, 还是会把代码贴出.

除此之外, 就是一些数据的接线, 以及地址寄存器的内容修改, run信号的生成等. 下面将会讲解.

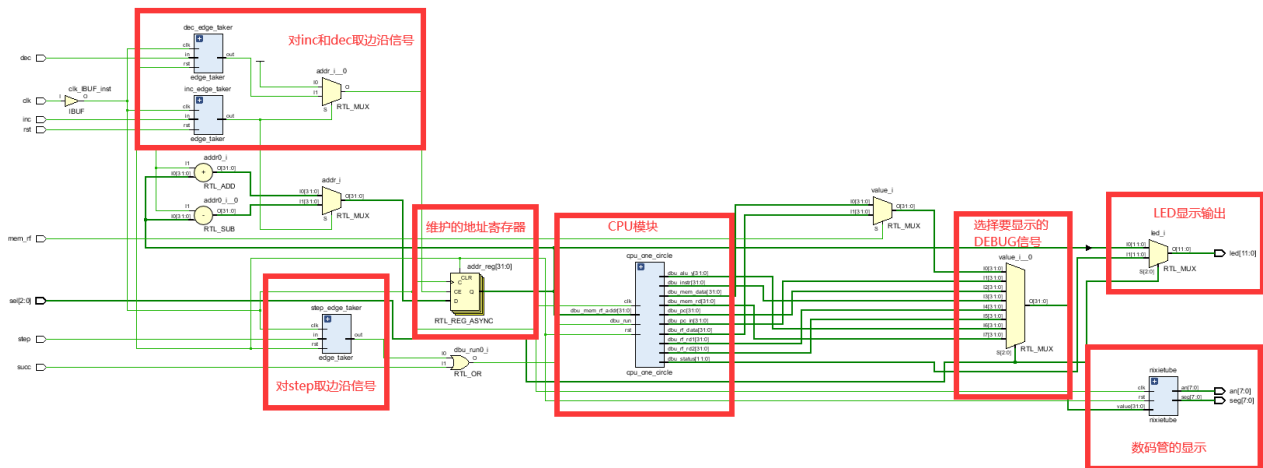
### 4.2.2 数据通路

DBU这一块的数据通路就由一些CPU模块, 取边沿模块和数码管模块之间的数据通路构成. 为了直观, 下面展示Vivado的RTL分析后的结果.



#### 4.2.3 状态转换

DBU这块主要的状态就是选择地址的转换.

 

#### 4.2.4 代码讲解

##### 1. DBU数据通路

```

1 // 取边沿信号(包括inc, dec和step的)
2 edge_taker #(.N(1)) inc_edge_taker(.clk(clk), .rst(rst), .in(inc), .out(inc_edge));
3 edge_taker #(.N(1)) dec_edge_taker(.clk(clk), .rst(rst), .in(dec), .out(dec_edge));
4 edge_taker #(.N(1)) step_edge_taker(.clk(clk), .rst(rst), .in(step), .out(dbu_run));
5 // CPU模块
6 cpu_one_circle cpu_one_circle(.clk(clk), .rst(rst), .dbu_run(dbu_run | succ),
7                               .dbu_mem_rf_addr(dbu_mem_rf_addr), .dbu_rf_data(dbu_rf_data),
8                               .dbu_mem_data(dbu_mem_data), .dbu_pc_in(dbu_pc_in),
9                               .dbu_pc(dbu_pc), .dbu_instr(dbu_instr),
10                              .dbu_rf_rd1(dbu_rf_rd1), .dbu_rf_rd2(dbu_rf_rd2),
11                              .dbu_alu_y(dbu_alu_y), .dbu_mem_rd(dbu_mem_rd),
12                              .dbu_status(dbu_status));
13 // 数码管模块
14 nixietube nixietube(.clk(clk), .rst(rst), .value(value), .an(an), .seg(seg));
15 // 传给数码管的要显示的值
16 always @(*) begin
17     case(sel)
18         3'b000: begin
19             if(mem_rf) value = dbu_mem_data;
20             else value = dbu_rf_data;
21         end
22         3'b001: value = dbu_pc_in;
23         3'b010: value = dbu_pc;
24         3'b011: value = dbu_instr;
25         3'b100: value = dbu_rf_rd1;
26         3'b101: value = dbu_rf_rd2;
  
```

```

27         3'b110: value = dbu_alu_y;
28         3'b111: value = dbu_mem_rd;
29         default: value = 32'h0000_0000;
30     endcase
31 end
32

```

## 2. 地址寄存器的increase和decrease

根据前面数据通路取出的信号边沿, 进行inc和dec操作

```

1 always @(posedge clk, posedge rst) begin
2     if(rst) begin
3         addr <= 4'b0000;
4     end
5     else begin
6         if(inc_edge) addr <= addr + 1;
7         else if(dec_edge) addr <= addr - 1;
8     end
9 end
10

```

## 3. 数码管模块的实现

这里直接用了上学期模拟与数字电路实验中完成的数码管, 虽然无从调试, 但应大体正确, 若拿到开发板可进行快速调试与修正.

```

1
2 module nixietube(
3     input clk,
4     input rst,
5     input [31:0] value,
6     output reg [7:0] an,
7     output reg [7:0] seg
8 );
9
10 // 分频计数器
11 integer cnt_target_1000HZ;
12 integer cnt_1000HZ;
13 reg [3:0] digit;
14
15 initial begin
16     cnt_target_1000HZ = 10000;
17     cnt_1000HZ = 0;
18     an = 8'h00;
19     seg = 8'h00;
20 end
21
22 always @(posedge clk, posedge rst) begin
23     if(rst) begin
24         cnt_1000HZ <= cnt_1000HZ + 1;
25         an <= 8'b1111_1111;
26         seg <= 8'h00;
27         digit <= 4'b0000;
28     end
29     else begin

```



```

30         if(cnt_1000HZ == cnt_target_1000HZ) begin
31             cnt_1000HZ <= 0;
32             case(an)
33                 8'b1111_1110: begin an <= 8'b1111_1101; digit = value[3:0]; end
34                 8'b1111_1101: begin an <= 8'b1111_1011; digit = value[7:3]; end
35                 8'b1111_1011: begin an <= 8'b1111_0111; digit = value[11:7]; end
36                 8'b1111_0111: begin an <= 8'b1110_1111; digit = value[15:11]; end
37                 8'b1110_1111: begin an <= 8'b1101_1111; digit = value[19:15]; end
38                 8'b1101_1111: begin an <= 8'b1011_1111; digit = value[23:19]; end
39                 8'b1011_1111: begin an <= 8'b0111_1111; digit = value[27:23]; end
40                 8'b0111_1111: begin an <= 8'b1111_1110; digit = value[31:27]; end
41                 default: begin an <= 8'b1111_1111; digit = 4'b0000; end
42             endcase
43         end
44         else begin
45             cnt_1000HZ <= cnt_1000HZ + 1;
46         end
47     end
48 end
49
50 always @(*)
51 begin
52     case(digit)
53         4'b0000: seg = 8'b1100_0000;
54         4'b0001: seg = 8'b1111_1001;
55         4'b0010: seg = 8'b1010_0100;
56         4'b0011: seg = 8'b1011_0000;
57         4'b0100: seg = 8'b1001_1001;
58         4'b0101: seg = 8'b1001_0010;
59         4'b0110: seg = 8'b1000_0010;
60         4'b0111: seg = 8'b1111_1000;
61         4'b1000: seg = 8'b1000_0000;
62         4'b1001: seg = 8'b1001_0000;
63         4'b1010: seg = 8'b1000_1000;
64         4'b1011: seg = 8'b1000_0011;
65         4'b1100: seg = 8'b1010_0111;
66         4'b1101: seg = 8'b1010_0001;
67         4'b1110: seg = 8'b1000_0110;
68         4'b1111: seg = 8'b1000_1110;
69     endcase
70 end
71 endmodule
72

```

## 5 实验结果

实验结果部分同样分单周期CPU和DBU两块进行讲解。但由于DBU完全包含CPU，故这里不会对单周期CPU部分讲解太多。若有疑问，在DBU部分应该会有相应描述。

注意，这里仿真所用的汇编代码为助教提供的代码，这将极大地方便助教批阅!(见附件)

### 5.1 单周期CPU

因为后面的DBU仿真结果会按步骤详细讲解程序运行过程，所以这一部分就展示一下整个仿真过程，并且标识出PC和指令序列(结合汇编程序的beq跳转条件足以证明CPU工作正常)，和最后的程序正

仿真结果如下图:




这一部分的实验结果比较复杂,按照助教对汇编代码分的几个部分来描述. 对于DBU\_LED的输出(方真中变量为dbu\_status),不再过分陈述,因为只是进行数据传递,如果这有错,那么CPU将无法正常运行.

下面就用DBU分步讲解整个代码的运行过程!

这一步用到了inc来检查数据寄存器中的数据,这有两个好处:


1. 可以检查inc等部分的正确性
2. 可以检查数据存储器的工作是否正常

10

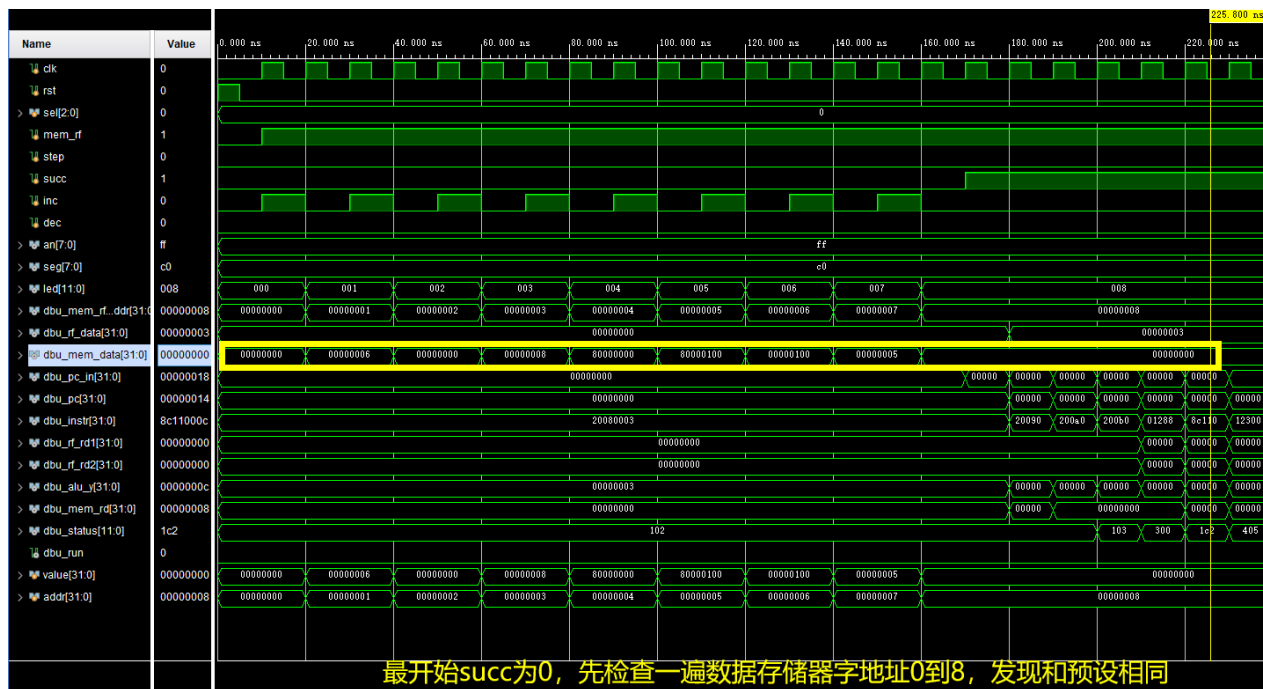

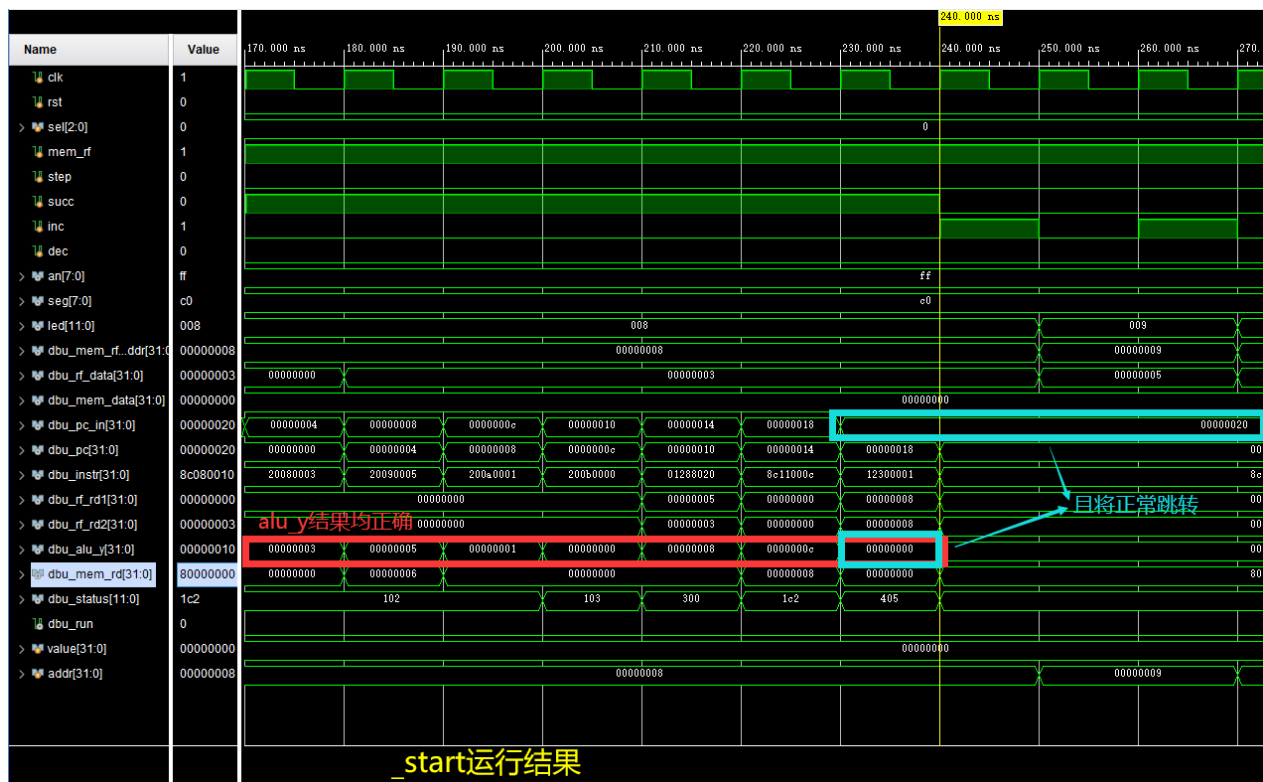
## 5.2.2 \_start部分

\_start部分, 对几个寄存器做了addi等操作, 并做了一次lw, 而后beq. 如果能正常beq, 也可以说明代码运行正常. 仿真结果如下. 可以看到alu\_y的结果均正确, 并且pc.in也表示将会进行程序正确运行时的跳转.



这一步中, 也展示一下寄存器内容修改的正确性. 同时再次检验inc的可用性.

 

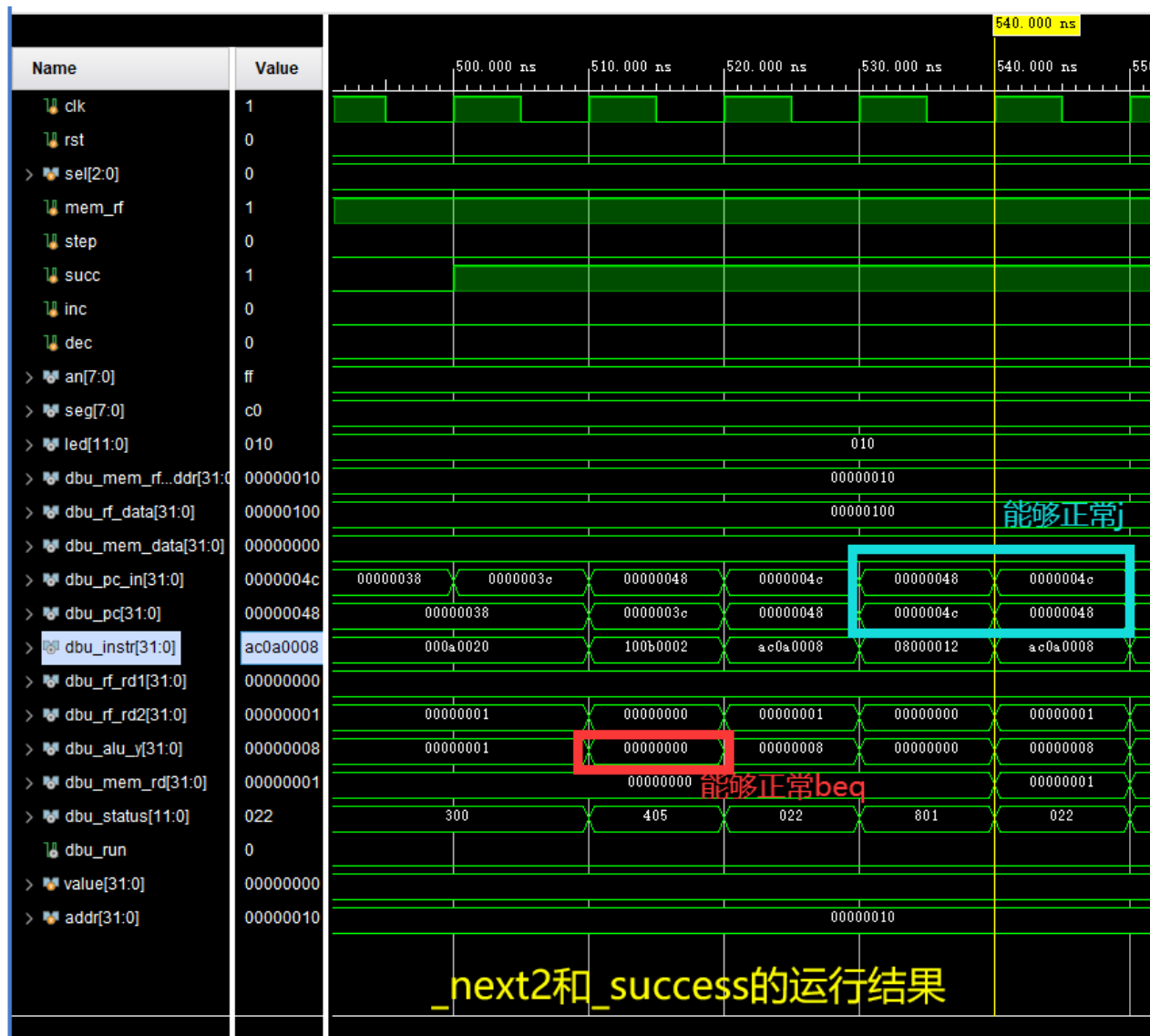
### 5.2.3 \_next1部分


这一步进行了一些lw操作, 可以检查lw操作的正确处理, 并进行了beq. 同样, 如果能正常beq, 也可以说明代码运行正常.

同时, 为了检查step的可行性, 这一部分暂停使用succ, 改用step不断输入, 以逐条执行指令.





数据存储器地址0x08(字地址为0x2)的数值为1. 仿真结果如下图,

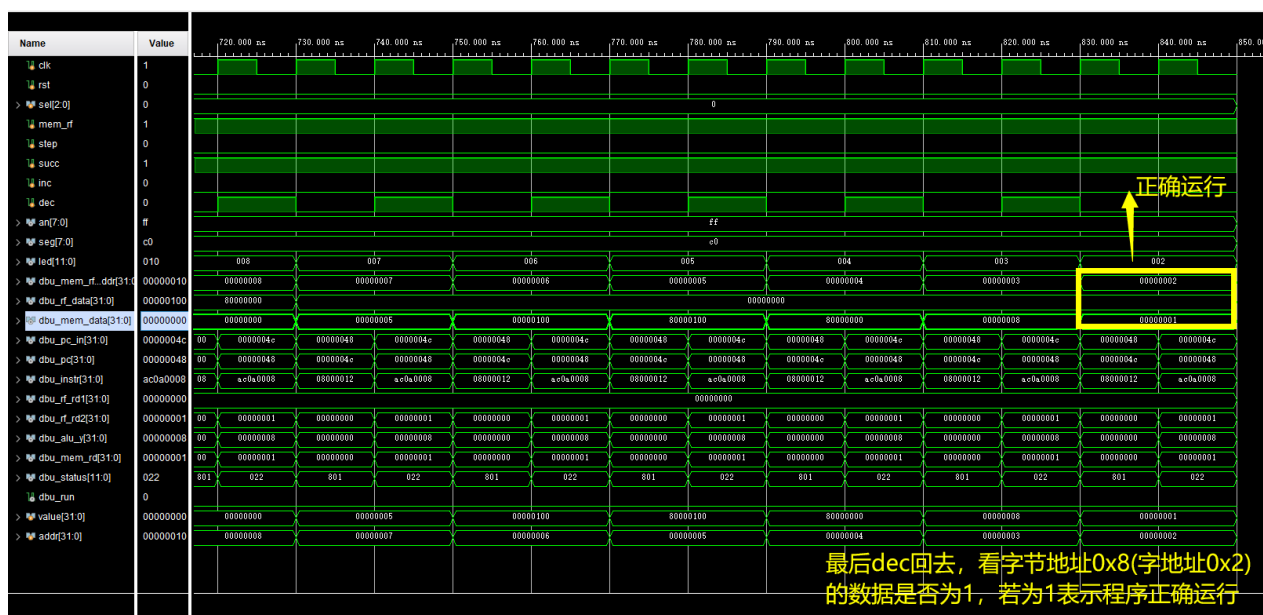

至此, DBU的仿真过程讲解完毕.

## 6 思考题

题目：修改数据通路和控制器，增加支持如下指令：

$$\text{accm: rd} \leftarrow \text{M(rs)} + \text{rt}; \text{op} = 000000, \text{funct} = 101000$$

这里需要修改的数据通路和控制器有如下:

1. 控制单元  $\leftrightarrow$  各个模块  
控制单元需要解析这条新的指令, 并且相应地去产生数据存储器, 寄存器文件等的存取使能信号.
2. 寄存器堆rs  $\leftrightarrow$  数据存储器读地址 需要将rs作为地址, 读出数据存储器上的M(rs)值.
3. 数据存储器访存结果  $\leftrightarrow$  ALU 将上述M(rs)结果传给ALU, 和rt进行加法运算
4. ALU\_out  $\leftrightarrow$  寄存器堆写数据 将上述ALU加法计算结果传给寄存器堆的写数据端口, 在下一个时钟上升沿进行写入.

以上增加的数据通路和控制器足以完成这样一条指令。

## 7 心得体会

这是我第一次亲手完成一个CPU的verilog代码，并附有DBU(Debug Unit)，虽然比较复杂，但由于有了老师精细的讲解和各位助教的帮助，整个过程比较顺利。

这次实验的收获主要是明白了单周期CPU设计原理, 并且对单周期CPU的了解更进一步. 此外, 还明白了怎么样去设计一个DBU来对自己设计的CPU进行检验.

虽然没能拿到FPGA开发板进行测试, 但仿真成功的结果属实令人开心!

## 8 意见建议

这次老师和助教们都准备得很充分, 没有什么太多建议.

## 9 附件

```
# 初始PC = 0x00000000

.data
.word 0,6,0,8,0x80000000,0x80000100,0x100,5,0
;

_start:
    addi $t0,$0,3          #t0=3    0   20080003
    addi $t1,$0,5          #t1=5    4   20090005
    addi $t2,$0,1          #t2=1    8   200a0001
    addi $t3,$0,0          #t3=0   12   200b0000

    add  $s0,$t1,$t0        #s0=t1+t0=8  测试add指令    16   01288020
    lw   $s1,12($0)         #                               20   8c11000c
    beq  $s1,$s0,_next1     #正确跳到_next            24   12300001

    j _fail                 # 08000010

_next1:
    lw $t0, 16($0)          #t0 = 0x80000000    32   8c080010
    lw $t1, 20($0)          #t1 = 0x80000100    36   8c090014

    add  $s0,$t1,$t0        #s0 = 0x00000100 = 256    40   01288020
    lw   $s1, 24($0)         #                               44   8c110018
    beq  $s1,$s0,_next2     #正确跳到_success        48   12300001

    j _fail                 # 08000010

_next2:
    add $0, $0, $t2         # $0应该为0          56   000a0020
    beq $0,$t3,_success     #                               60   100b0002

_fail:
    sw   $t3,8($0)          # ac0b0008
    j    _fail              # 08000010

_success:
    sw   $t2,8($0)          #全部测试通过, 存储器地址0x08里的值为1  ac0a0008
    j    _success           #08000012

#判断测试通过的条件是最后存储器地址0x08里的值为1, 说明全部通过测试
```